

En este archivo encontrara las tablas de verdad y el presupuesto de cada producto.

5) Un sistema toma de entrada un dígito decimal, lo multiplica por dos, le suma cuatro y retorna el resultado en hexadecimal.

Evaluación y selección de las compuertas

Name	Quantity
4069B Hex Inverter	1
4071B Quad 2-Input OR Gate	2
4073B Triple 3-Input AND Gate	1
4075B Triple 3-Input OR Gate	1
4081B Quad 2-Input AND Gate	2
Dual 7-Segment Display (Common Cathode)	1

Cotizaciones del Circuito lógico

Compuertas	Cantidad	Costo
dual 7 segment led display	1	20usd
4069B Hex Inverter	1	2 usd
4071B Quiad 2-input OR gate	2	3 usd
4073B Triple 3-Input AND Gate	1	2 usd
4075B Triple 3-Input OR Gate	1	2 usd
4081B Quiad 2-input AND gate	2	3 usd
Total	8	32usd o 1728 RD